

Projeto de uma Unidade Lógico-Aritmética (ULA)

Uma unidade lógico-aritmética (ULA) é responsável pelas operações lógicas e aritméticas básicas num processador. As operações aritméticas tipicamente realizadas por uma ULA são adição, subtração, incremento e decremento. Dentre as operações lógicas citam-se o E, o OU, identidade e complemento. Note que as primeiras duas operações lógicas são definidas entre os pares de bits, cada um pertencendo a um dos operandos. Já as duas últimas operações lógicas são definidas para os bits de (somente) um dos operandos.

Como todas as operações aritméticas se baseiam na adição, pode-se projetar uma ULA acrescentando-se alguns circuitos lógicos especiais às entradas de um somador (*ripple-carry* ou *carry lookahead*). Os circuitos lógicos usados na realização das operações lógicas às vezes recebem o nome de **extensores lógicos (EL)** enquanto que aqueles usados na realização das operações aritméticas às vezes são chamados **extensores aritméticos (EA)**. A figura 1 mostra um somador para dois números de 4 bits (A e B) com os extensores lógicos e aritméticos acoplados às suas entradas. Note que cada extensor recebe como entrada somente um dos bits de cada número (A e B).

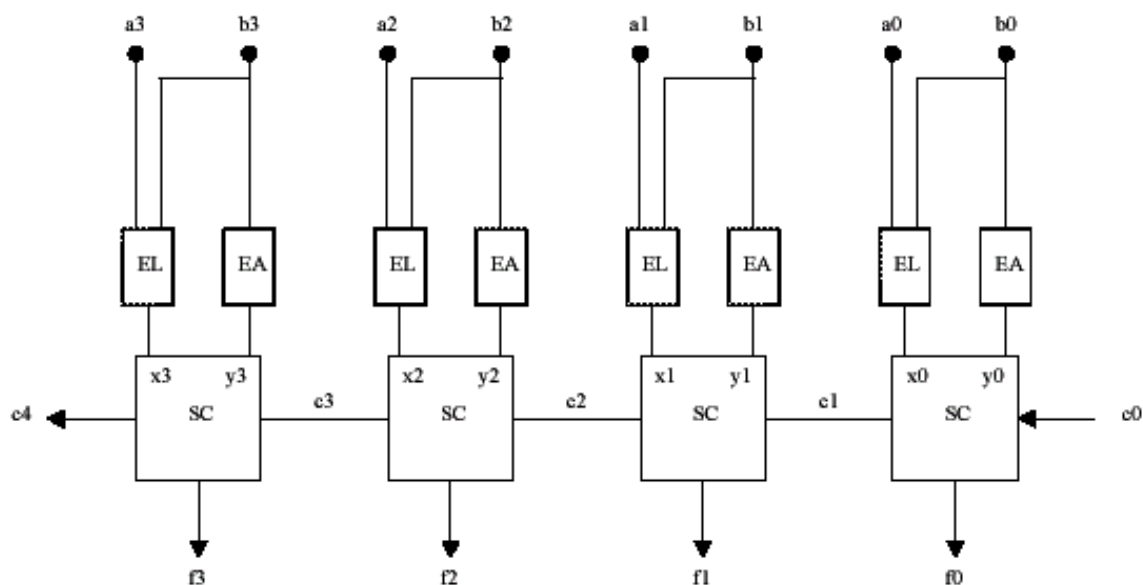


Figura 1 - Somador para dois números de 4 bits com extensores lógicos (EL) e Aritméticos(EA).

Suponha que se deseje projetar uma ULA capaz de realizar 4 operações lógicas e 4 operações aritméticas. Assim, estaremos usando os seguintes sinais de controle: M, S0 e S1. Se M=0, as variáveis S1 e S0 selecionam uma dentre as 4 operações lógicas disponíveis. Se M=1, S1 e S0 selecionam uma dentre as 4 operações aritméticas. A tabela 1 mostra as operações desejadas bem como os assinalamentos das variáveis M, S1 e S0 que selecionam cada uma das 8 operações disponíveis.

Tabela 1 - Operações desejadas para a ULA a ser projetada.

M	S1	S0	nome da função	F	X	Y	C0
0	0	0	complementa	A'	A'	0	0
0	0	1	E	$A \oplus B$	$A \oplus B$	0	0
0	1	0	identidade	A	A	0	0
0	1	1	OU	$A \cup B$	$A \cup B$	0	0
1	0	0	decrementa	$A-1$	A	todos 1s	0
1	0	1	soma	$A+B$	A	B	0
1	1	0	subtrai	$A+B'+1$	A	B'	1
1	1	1	incrementa	$A+1$	A	todos 0s	1

O ponto de partida para o projeto da ULA em questão será o somador de 4 bits, cujas entradas estaremos denominando X (x_3, x_2, x_1, x_0) e Y (y_3, y_2, y_1, y_0), além da entrada c_0 . A saída do somador será denominada F (f_3, f_2, f_1, f_0) e coincide com a saída da ULA. Por outro lado, a ULA a ser projetada recebe como entrada dois números de 4 bits, os quais estaremos denominando A (a_3, a_2, a_1, a_0) e B (b_3, b_2, b_1, b_0).

O projeto em questão será dividido em duas partes: projeto dos **extensores aritméticos** e projeto dos **extensores lógicos**. Os extensores aritméticos devem realizar as operações aritméticas, sendo utilizados ao se fazer $M=1$. Examinando a tabela 1 nota-se que para as situações em que $M=1$ a entrada X do somador deve receber o valor A (sempre), enquanto que a entrada Y recebe 1s, B, B' ou 0s, conforme for a combinação de S1 e S0. Portanto, cada extensor aritmético irá operar sobre um bit de B, de modo a gerar o resultado conforme mostrado na coluna Y da tabela 1. Além disso, deve-se notar que quando a operação solicitada corresponder a uma operação lógica ($M=0$), Y deve valer 0 (ou seja, todos os bits de Y devem ser iguais a zero). A partir deste detalhamento, pode-se montar a tabela-verdade para o circuito de um extensor aritmético (tabela 2), da qual deriva-se o mapa de Karnaugh (tabela 3) que nos conduz à equação simplificada.

Tabela 2 - Tabela-verdade para o extensor aritmético.

S1	S0	bi	yi
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Tabela 3 - Mapa de Karnaugh para o extensor aritmético.

bi	S1S0			
	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	1	0	0

A equação minimizada, obtida a partir do mapa de Karnaugh será $y_i = S1'.bi + S0'.bi'$. Note que, para efeitos de simplificação,

omitiu-se a variável de entrada M. No entanto, tal variável deve estar presente. Para tanto, observamos na tabela 1 que sempre que $M=1$ a operação selecionada é do tipo aritmética. Por outro lado, se $M=0$, $Y=0$, ou seja, cada bit de Y deve valer zero. Assim, deve-se fazer o E entre M e cada produto da equação anterior, o que conduz a seguinte equação: $y_i = M.S1'.bi + M.S0'.bi'$. A figura que segue mostra o circuito lógico referente a essa equação, o que corresponde ao extensor aritmético.

 


Figura 2 - Circuito de um extensor aritmético (EA).

Passemos agora ao projeto dos **extensores lógicos**. Analisando-se a tabela 1, nota-se que $Y=0$ e $c0=0$ quando $M=0$. Estas condições são consequência do fato de se ter definido que todas as operações lógicas são executadas exclusivamente pelos extensores lógicos, de modo que o somador não é utilizado quando $M=0$. Porém, como X (que corresponde às saídas dos extensores lógicos) entra no somador, será necessário fazer $Y=0$ e $c0=0$ de modo a permitir que X passe pelo somador sem ser alterado ($F=X$). Deve-se notar ainda que quando $M=1$, $X=A$. As condições descritas neste parágrafo podem ser transcritas para a tabela-verdade que segue, a qual permite determinar uma expressão lógica para X em função de M , $S1$, $S0$, A e B .

Tabela 4 - Tabela-verdade para o extensor lógico.

M	S1	S0	x_i
0	0	0	ai'
0	0	1	$ai.bi$
0	1	0	ai
0	1	1	$ai+bi$
1	?	?	ai

Tabela 5 - Mapa de Karnaugh para o extensor aritmético.

		M=0				M=1			
S1S0	ai bi	00	01	11	10	00	01	11	10
00		1							
01		1		1					
11			1	1	1	1	1	1	1
10				1	1	1	1	1	1

A partir do mapa de Karnaugh mostrado pela tabela 5 chega-se a seguinte expressão minimizada para xi : $xi = M'.S1'.S0'.ai' + M'.S1.S0.bi + M'.S0.ai.bi + M'.S1.ai + M.ai$. O circuito lógico correspondente pode ser visto na figura 3.

 


Figura 3 - Circuito de um extensor lógico (EL).

Feito o projeto dos extensores lógicos e aritméticos, deve-se encontrar a equação lógica que descreve o comportamento da variável $c0$. Pode-se derivar a equação de $c0$ observando-se a tabela 1. Esta equação é $c0 = M.S1$, ou seja, o E entre M e S1. Para finalizar o projeto da ULA, observa-se que, como partimos de um somador que pode ser configurado para realizar subtrações, o sinal de overflow será formado da mesma maneira que em um somador/subtrator, ou seja, mediante a colocação de uma porta OU-exclusivo (XOR) entre o último e o penúltimo transportes, conforme mostra a figura 4.

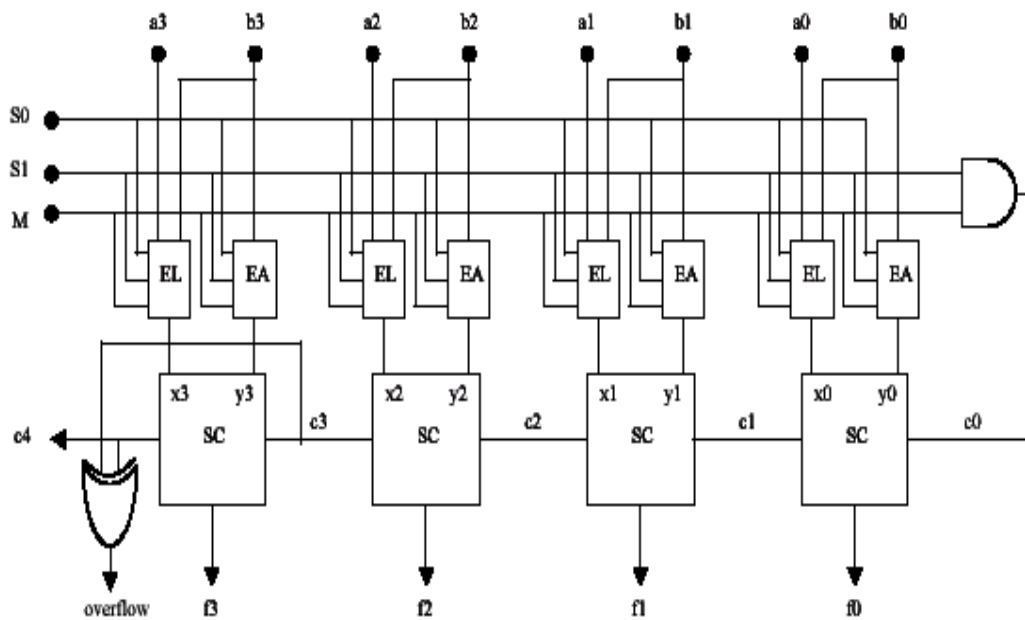


Figura 4 - Diagrama da ULA projetada (com 4 bits).

Caso se deseje uma ULA para operar sobre números com mais do que 4 bits, basta que se conecte o número desejado de somadores completos e extensores lógicos e aritméticos, sempre seguindo o esquema mostrado na figura 4. A figura 5 mostra um símbolo possível para a ULA projetada. Neste símbolo, o número de bits foi omitido, de modo a torna-lo genérico.

 


Figura 5 - Um possível símbolo para a ULA projetada.